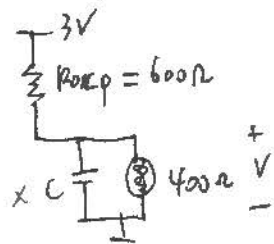


(b) When $V_{in} = 0$, M_1 "ON", M_2 "OFF" the equivalent circuit:




At steady state. $V = \frac{400}{400+600} \times 3V = 1.2V$
 $> 1V$

So the lamp is ON

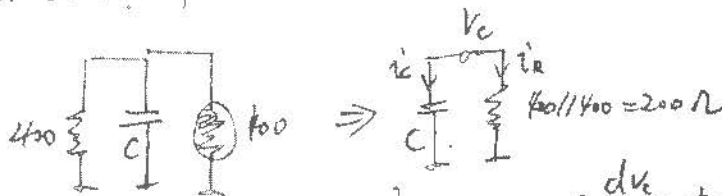(2)

When $t > 0$, PMOS \Rightarrow OFF, NMOS ON. the circuit is:



$$-i_c - i_R = 0 \Rightarrow i_c + i_R = 0 \Rightarrow C \frac{dv_c}{dt} + \frac{v_c}{200} = 0$$

$$\frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{200 \times C} v_c = 0 \Rightarrow \frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{1} v_c = 0$$

$$v_c = k \cdot e^{-t} \quad k = 1.2 \text{ (since } v_c(0^+) = v_c(0^-) = 1.2V)$$

$$v_c(t) = 1.2 \cdot e^{-at} = 1V$$

$$at = \ln 1.2 = 0.1815$$

(3)


$$E = E(0^+) - E(at)$$

$$= \frac{1}{2} C (V_c(0^+))^2 - \frac{1}{2} C (V_c(at))^2$$

$$= \frac{1}{2} C (V_c(0^+)^2 - V_c(at)^2)$$

$$= \frac{1}{2} C \times (1.2^2 - 1) = \frac{1}{2} \times 0.005 \times 0.44 = 1.1 \text{ mJ} = 1.1 \times 10^{-3} \text{ (J)}$$

Problem #2

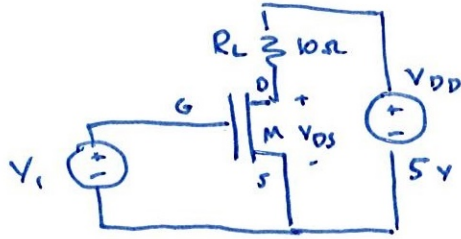

a.) if $k = \frac{2.5 \text{ mA}}{\text{V}^2}$, $V_T = 1 \text{ V}$, what is V_{DS} ?

\Rightarrow if $V_i = 0 \text{ V}$, $V_{GS} = 0 < V_T$... M is OFF

$V_{DS} = 5 \text{ volts}$. (no current through R_L).

\Rightarrow if $V_i = 5 \text{ V}$, $V_{GS} = 5 > V_T$... M is ON

if M is SATURATED $i_D = \frac{1.25 \text{ mA}}{\text{V}^2} (5-1)^2$

$$= 20 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_{DS} = 5 - 0.2$$

$$= 4.8 \text{ V}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T \text{ YES}$$

it is SATURATED

$$\boxed{V_{DS} = 4.8 \text{ V}}$$


\Rightarrow if M is in TRIODE MODE

$$R_{ON} = \frac{1}{K(V_{GS} - V_T)} = 100 \Omega$$


$$V_{DS} = 5 \frac{100}{110} = 4.5 \text{ V}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T \dots$$

NOT IN TRIODE

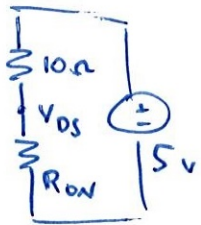

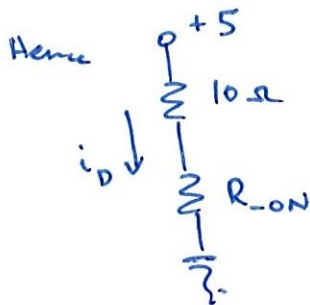b.) The most efficient operating regime of the MOSFET will be in the Triode Mode



$$P_{TOTAL} = i_D V_{DD} \quad P_M = i_D V_{DS}$$

$$\text{want } \frac{P_M}{P_{TOT}} < 0.05 \Rightarrow \frac{i_D V_{DS}}{i_D V_{DD}} < 0.05 \Rightarrow V_{DS} < 0.25 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 5 \frac{R_{ON}}{10 + R_{ON}} < 0.25 \text{ V} \Rightarrow \frac{R_{ON}}{10 + R_{ON}} < 0.05$$

$$\Rightarrow 0.5 > R_{ON} (1 - 0.05) \Rightarrow \frac{0.5}{0.95} > R_{ON} \Rightarrow 0.53 > R_{ON}$$

$$0.53 > \frac{1}{K(V_{GS} - V_T)} \Rightarrow K > \frac{1}{4(0.53)} \Rightarrow \boxed{K > 0.475 \text{ A/V}^2}$$

Problem 3:

(1) When $V_1 = 1$ $V^+ = V^- = 1$

$V_{GS} = V_4 - V_1 = 1.5 - 1 = 0.5 < V_T$ $M_1 \Rightarrow$ Cut off.

~~Find~~

$$S_o: i_1 - i_2 = 0. \text{ or } = \frac{V_o - 1}{2k} - \frac{1}{1k} = 0$$

$$\Rightarrow V_o = 3(V)$$



(2) When $V_1 = 2V$, $V^+ = V^- = 2V$

$V_{GS} = V_4 - V_1 = 5 - 2 = 3(V)$. $M_1 \Rightarrow$ "ON"

Assume M_1 in "Triode" mode.

$$R_{ov} = \frac{1}{k(V_{GS} - V_T)} = \frac{1}{2 \times 10^{-3} \times (3 - 1)} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 0.25 k\Omega$$


So the equivalent circuit:

$$i_1 + i_3 - i_2 = 0$$

$$\frac{V_o - 2}{2k} + \frac{V_o - 2}{0.25k} - \frac{2}{1k} = 0$$

$$V_o - 2 + 8(V_o - 2) - 4 = 0$$
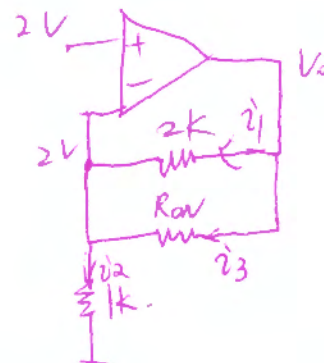
$$9V_o - 22 = 0 \Rightarrow V_o = 2.44(V)$$



check: $V_{DS} = V_o - V^- = 2.44 - 2V = 0.44 < V_{GS} - V_T = 2V$

"Triode" Assumption correct.

$$(V_o = 2.44 V)$$