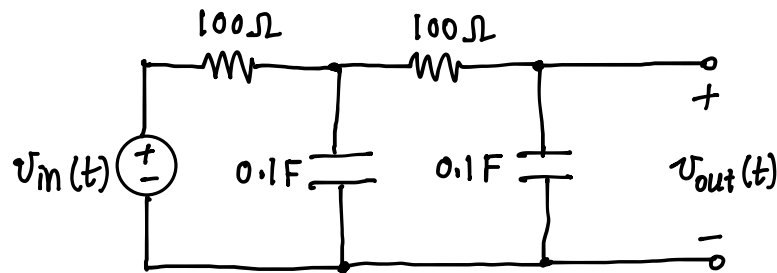


Example 4.1b: Consider the circuit shown below.




(a) Find the transfer function $H(s)$.

(b) Find $v_{\text{out}}(t)$ if $v_{\text{in}}(t) = 2e^{-t}u(t)$.

Solution:

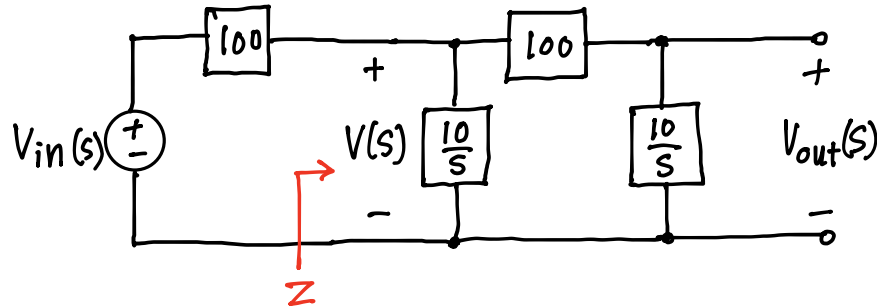(a) First convert to the s -domain circuit.



From voltage division,

$$V_{\text{out}}(s) = V(s) \frac{\frac{10}{s}}{100 + \frac{10}{s}} = V(s) \frac{1}{10s + 1}. \quad (\text{E1})$$

The impedance Z is

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{\frac{s}{10} + \frac{1}{100 + \frac{10}{s}}} = \frac{1}{\frac{s}{10} + \frac{s}{100s + 10}} = \frac{10(100s + 10)}{s(100s + 10) + 10s} \\ &= \frac{100s + 10}{10s^2 + 2s} = \frac{50s + 5}{5s^2 + s}. \end{aligned} \quad (\text{E2})$$

Hence, the voltage division between $V_{\text{in}}(s)$ and $V(s)$ is

$$\begin{aligned} V(s) &= V_{\text{in}}(s) \frac{Z}{100 + Z} = V_{\text{in}}(s) \frac{\frac{50s+5}{5s^2+s}}{100 + \frac{50s+5}{5s^2+s}} \\ &= V_{\text{in}}(s) \frac{50s + 5}{100(5s^2 + s) + 50s + 5} \\ &= V_{\text{in}}(s) \frac{10s + 1}{100s^2 + 30s + 1}. \end{aligned} \quad (\text{E3})$$

From (E1) and (E3),

$$V_{\text{out}}(s) = V_{\text{in}}(s) \frac{1}{100s^2 + 30s + 1} \quad (\text{E4})$$

or

$$H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{1}{100s^2 + 30s + 1}. \quad (\text{E5})$$

(b) Using $V_{\text{in}}(s) = \frac{2}{s+1}$, we have

$$V_{\text{out}}(s) = H(s)V_{\text{in}}(s) = \frac{0.02}{(s+1)(s^2 + 0.3s + 0.01)}. \quad (\text{E6})$$

Since the roots of $s^2 + 0.3s + 0.01$ are $p_1 = -0.2618$ and $p_2 = -0.0382$, we can write

$$\begin{aligned} V_{\text{out}}(s) &= \frac{0.02}{(s+1)(s+0.2618)(s+0.0382)} \\ &= \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s+0.2618} + \frac{A_3}{s+0.0382}. \end{aligned} \quad (\text{E7})$$

The coefficients are

$$A_1 = \left. \frac{0.02}{s^2 + 0.3s + 0.01} \right|_{s=-1} = 0.0282, \quad (\text{E8})$$

$$A_2 = \left. \frac{0.02}{(s+1)(s+0.0382)} \right|_{s=-0.2618} = -0.1212, \quad (\text{E9})$$

$$A_3 = \left. \frac{0.02}{(s+1)(s+0.2618)} \right|_{s=-0.0382} = 0.093. \quad (\text{E10})$$

Hence,

$$V_{\text{out}}(s) = \frac{0.0282}{s+1} - \frac{0.1212}{s+0.2618} + \frac{0.093}{s+0.0382}. \quad (\text{E11})$$

So, we find

$$v_{\text{out}}(t) = (0.0282e^{-t} - 0.1212e^{-0.2618t} + 0.093e^{-0.0382t})u(t). \quad (\text{E12})$$